



Laboratório 7: Projeto de um sistema semafórico usando VHDL

Bernardo Hoffmann da Silva
Marcos Vinicius Pereira Veloso

1 Projeto do Circuito

Especificada as condições do problema, pode-se elaborar o grafo de transição de estados no Modelo Moore conforme segue na Figura 1, referente ao controlador principal. Nota-se que, além dos estados já citados na metodologia, representam-se também os estados intermediários (que variam apenas com a subida do clock).

Para exemplificar, considere o A como estado atual. Quando um dos sensores s_1 ou s_2 identifica um veículo na via secundária, é associado o valor 1 para a saída `START_VP_AMAR`, que por sua vez definirá quanto tempo o valor de `TIMER` permanecerá em 0 após o próximo clock. Feito isso, passa-se para o estado B, em que as variáveis de saída `start` são resetadas e a contagem de `TIMER` começa. Com efeito, não se passa para o próximo estado enquanto `TIMER` for 0. Ao atingir valor 1, passa-se para o estado B' no próximo clock, que por sua vez associa o valor de saída 1 para `START_VERM_SEG`, que definirá o próximo tempo de valor baixo de `TIMER`. Com isso, passa-se para o estado C, em que as variáveis de saída `START` são resetadas e começa a nova contagem de tempo. Tal processo continua de forma análoga para os demais estados, definindo assim a transição de estados do problema.

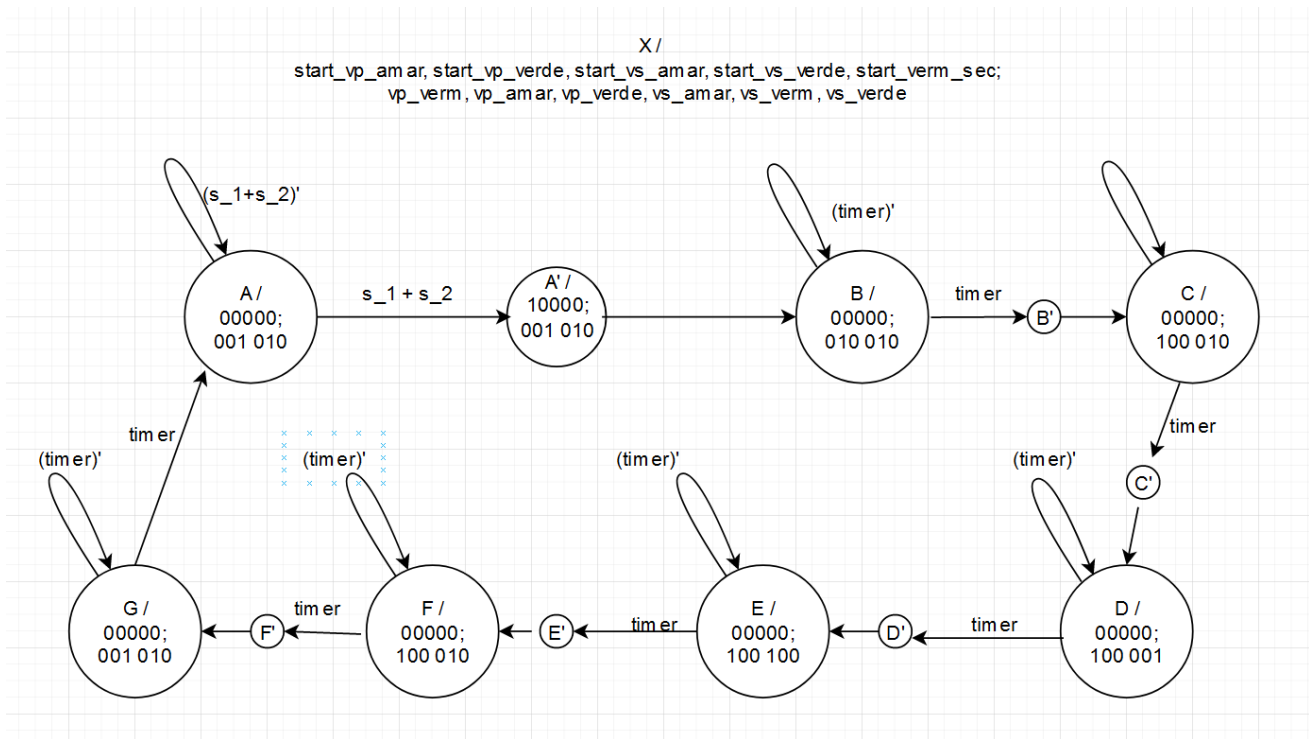


Figura 1: Grafo de transição de estados do controlador principal para o problema especificado.

2 Descrição em VHDL

Tal como segue na metodologia, é proposto o uso de duas máquinas de estado finito: Uma que rege o comportamento do TIMER conforme entradas de referência e variáveis de início de contagem, e outra que define os estados que controlam a dinâmica dos semáforos. Para a primeira máquina, denota-se o uso de código conforme segue abaixo

2.1 Código em VHDL do projeto do *timer*.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity lab7 is
6      port (START_VP_AMAR, START_VP_VERDE, START_VS_AMAR,
7            START_VS_VERDE, START_VERM_SEG, RESET, CLOCK: in std_logic;
8
9            VP_TAMAR, VS_TAMAR, TVERM_SEG : in std_logic_vector(2 downto 0);
10
11            VP_TVERDE, VS_TVERDE: in std_logic_vector(7 downto 0);
12

```

```

13     TIMER_ALARM: out std_logic);
14 end lab7;
15
16 architecture T of lab7 is
17     signal t_cnt : unsigned(7 downto 0);
18
19     begin
20     process(CLOCK,RESET)
21     begin
22
23         if (RESET = '1') then
24             t_cnt <= (others => '0');
25
26         elsif(rising_edge(CLOCK)) then
27             if(t_cnt = "00000000") then
28                 if(START_VP_AMAR = '1') then
29                     t_cnt <= unsigned('0' & '0' & '0' & '0' & '0' & VP_TAMAR);
30                 elsif(START_VERM_SEG = '1') then
31                     t_cnt <= unsigned('0' & '0' & '0' & '0' & '0' & TVERM_SEG);
32                 elsif(START_VS_VERDE = '1') then
33                     t_cnt <= unsigned(VS_TVERDE);
34                 elsif(START_VS_AMAR = '1') then
35                     t_cnt <= unsigned('0' & '0' & '0' & '0' & '0' & VS_TAMAR);
36                 elsif(START_VP_VERDE = '1') then
37                     t_cnt <= unsigned(VP_TVERDE);
38                 end if;
39             else t_cnt <= t_cnt - 1;
40             end if;
41         end if;
42     end process;
43     TIMER_ALARM <= '1' when (t_cnt = "00000000") else '0';
44 end T;

```

2.2 Código em VHDL do projeto do controlador principal.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity controlador is
6      port ( TIMER_ALARM, SENSOR1, SENSOR2, RESET, CLOCK: in std_logic;
7
8              START_VP_AMAR, START_VP_VERDE, START_VS_AMAR,

```

```

9          START_VS_VERDE, START_VERM_SEG, VP_VERM, VP_AMAR, VP_VERDE,
10          VS_AMAR, VS_VERM, VS_VERDE: out std_logic);
11
12 end controlador;
13
14 architecture controlArc of controlador is
15     type state_type is (STA,STB,STC,STD1,STE,STF,STG);
16     signal PS, NS : state_type;
17 begin
18
19 sync: process (CLOCK, NS, RESET)
20     begin
21         if (RESET = '1') then
22             PS <= STA;
23         elsif(rising_edge(CLOCK)) then
24             PS <= NS;
25         end if;
26     end process sync;
27
28 comb: process(PS, SENSOR1, SENSOR2, TIMER_ALARM)
29
30 begin
31
32     START_VP_AMAR <= '0';
33     START_VP_VERDE <= '0';
34     START_VS_AMAR <= '0';
35     START_VS_VERDE <= '0';
36     START_VERM_SEG <= '0';
37     VP_VERM <= '0';
38     VP_AMAR <= '0';
39     VP_VERDE <= '0';
40     VS_AMAR <= '0';
41     VS_VERM <= '0';
42     VS_VERDE <= '0';
43
44     case PS is
45         when STA =>
46             START_VP_AMAR <= '0';
47             START_VP_VERDE <= '0';
48             START_VS_AMAR <= '0';
49             START_VS_VERDE <= '0';
50             START_VERM_SEG <= '0';
51             VP_VERM <= '0';
52             VP_AMAR <= '0';

```

```

53         VP_VERDE <= '1';
54         VS_AMAR <= '0';
55         VS_VERM <= '1';
56         VS_VERDE <= '0';
57
58         if (SENSOR1 = '1') or (SENSOR2 = '1') then
59             START_VP_AMAR <= '1';
60             NS <= STB;
61         else
62             NS <= STA;
63         end if;
64
65     when STB =>
66         START_VP_AMAR <= '0';
67         START_VP_VERDE <= '0';
68         START_VS_AMAR <= '0';
69         START_VS_VERDE <= '0';
70         START_VERM_SEG <= '0';
71         VP_VERM <= '0';
72         VP_AMAR <= '1';
73         VP_VERDE <= '0';
74         VS_AMAR <= '0';
75         VS_VERM <= '1';
76         VS_VERDE <= '0';
77
78         if (TIMER_ALARM = '0') then
79             NS <= STB;
80         else
81             START_VERM_SEG <= '1';
82             NS <= STC;
83         end if;
84
85
86     when STC =>
87         START_VP_AMAR <= '0';
88         START_VP_VERDE <= '0';
89         START_VS_AMAR <= '0';
90         START_VS_VERDE <= '0';
91         START_VERM_SEG <= '0';
92         VP_VERM <= '1';
93         VP_AMAR <= '0';
94         VP_VERDE <= '0';
95         VS_AMAR <= '0';
96         VS_VERM <= '1';

```

```

97         VS_VERDE <= '0';
98
99         if(TIMER_ALARM = '0') then
100             NS <= STC;
101         else
102             START_VS_VERDE <= '1';
103             NS <= STD1;
104         end if;
105
106
107     when STD1 =>
108
109         START_VP_AMAR <= '0';
110         START_VP_VERDE <= '0';
111         START_VS_AMAR <= '0';
112         START_VS_VERDE <= '0';
113         START_VERM_SEG <= '0';
114         VP_VERM <= '1';
115         VP_AMAR <= '0';
116         VP_VERDE <= '0';
117         VS_AMAR <= '0';
118         VS_VERM <= '0';
119         VS_VERDE <= '1';
120
121         if(TIMER_ALARM = '0') then
122             NS <= STD1;
123         else
124             START_VS_AMAR <= '1';
125             NS <= STE;
126         end if;
127
128     when STE =>
129
130         START_VP_AMAR <= '0';
131         START_VP_VERDE <= '0';
132         START_VS_AMAR <= '0';
133         START_VS_VERDE <= '0';
134         START_VERM_SEG <= '0';
135         VP_VERM <= '1';
136         VP_AMAR <= '0';
137         VP_VERDE <= '0';
138         VS_AMAR <= '1';
139         VS_VERM <= '0';
140         VS_VERDE <= '0';

```

```

141
142         if(TIMER_ALARM = '0') then
143             NS <= STE;
144         else
145             START_VERM_SEG <= '1';
146             NS <= STF;
147         end if;
148
149     when STF =>
150
151         START_VP_AMAR <= '0';
152         START_VP_VERDE <= '0';
153         START_VS_AMAR <= '0';
154         START_VS_VERDE <= '0';
155         START_VERM_SEG <= '0';
156         VP_VERM <= '1';
157         VP_AMAR <= '0';
158         VP_VERDE <= '0';
159         VS_AMAR <= '0';
160         VS_VERM <= '1';
161         VS_VERDE <= '0';
162
163         if(TIMER_ALARM = '0') then
164             NS <= STF;
165         else
166             START_VP_VERDE <= '1';
167             NS <= STG;
168         end if;
169
170     when STG      =>
171
172         START_VP_AMAR <= '0';
173         START_VP_VERDE <= '0';
174         START_VS_AMAR <= '0';
175         START_VS_VERDE <= '0';
176         START_VERM_SEG <= '0';
177         VP_VERM <= '0';
178         VP_AMAR <= '0';
179         VP_VERDE <= '1';
180         VS_AMAR <= '0';
181         VS_VERM <= '1';
182         VS_VERDE <= '0';
183
184         if(TIMER_ALARM = '0') then

```

```

185             NS <= STG;
186         else
187             NS <= STA;
188         end if;
189
190     when others =>
191         START_VP_AMAR <= '0';
192         START_VP_VERDE <= '0';
193         START_VS_AMAR <= '0';
194         START_VS_VERDE <= '0';
195         START_VERM_SEG <= '0';
196         VP_VERM <= '0';
197         VP_AMAR <= '0';
198         VP_VERDE <= '0';
199         VS_AMAR <= '0';
200         VS_VERM <= '0';
201         VS_VERDE <= '0';
202
203     end case;
204 end process comb;
205 end controlArc;

```

2.3 Código em VHDL do projeto do semáforo completo.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity semaforoFINAL is
6      port (SENSOR1s, SENSOR2s, RESETs, CLOCKs: in std_logic;
7
8          VP_TAMARs, VS_TAMARs, TVERM_SEGs : in std_logic_vector(2 downto 0);
9
10         VP_TVERDEs, VS_TVERDEs: in std_logic_vector(7 downto 0);
11
12
13         VP_VERMs, VP_AMARs, VP_VERDEs,
14         VS_AMARs, VS_VERMs, VS_VERDEs: out std_logic);
15
16 end semaforoFINAL;
17
18 architecture semafArc of semaforoFINAL is
19

```



```

20 component controlador is
21     port ( TIMER_ALARM, SENSOR1, SENSOR2, RESET, CLOCK: in std_logic;
22
23     START_VP_AMAR, START_VP_VERDE, START_VS_AMAR,
24     START_VS_VERDE, START_VERM_SEG, VP_VERM, VP_AMAR, VP_VERDE,
25     VS_AMAR, VS_VERM, VS_VERDE: out std_logic);
26
27 end component;
28
29 component lab7 is
30     port (START_VP_AMAR, START_VP_VERDE, START_VS_AMAR,
31     START_VS_VERDE, START_VERM_SEG, RESET, CLOCK: in std_logic;
32
33     VP_TAMAR, VS_TAMAR, TVERM_SEG : in std_logic_vector(2 downto 0);
34
35     VP_TVERDE, VS_TVERDE: in std_logic_vector(7 downto 0);
36
37     TIMER_ALARM: out std_logic);
38 end component;
39
40 signal aux1, aux2, aux3, aux4, aux5, aux6: std_logic;
41
42 begin
43 CONTport: controlador port map (START_VP_AMAR => aux1, START_VP_VERDE => aux2,
44 START_VS_AMAR => aux3, START_VS_VERDE => aux4, START_VERM_SEG => aux5,
45 TIMER_ALARM => aux6, SENSOR1 => SENSOR1s, SENSOR2 => SENSOR2s, RESET => RESETs,
46 CLOCK => CLOCKs, VP_VERM => VP_VERMs, VP_AMAR => VP_AMARs, VP_VERDE => VP_VERDEs,
47 VS_AMAR => VS_AMARs, VS_VERM => VS_VERMs, VS_VERDE => VS_VERDEs);
48
49 LAB7port : lab7 port map (START_VP_AMAR => aux1, START_VP_VERDE => aux2,
50 START_VS_AMAR => aux3, START_VS_VERDE => aux4, START_VERM_SEG => aux5,
51 TIMER_ALARM => aux6, RESET => RESETs, CLOCK => CLOCKs, VP_TAMAR => VP_TAMARs,
52 VS_TAMAR => VS_TAMARs, TVERM_SEG => TVERM_SEGs, VP_TVERDE => VP_TVERDEs,
53 VS_TVERDE => VS_TVERDEs);
54 end semafArc;

```

3 Resultados de simulação temporal

Feita a implementação denotada na seção anterior, prossegue-se com a análise temporal da resposta do semáforo dada as entradas de sensores definidas. Com isso, pode-se denotar o correto funcionamento da MEF que rege o TIMER e da MEF principal, conforme segue nas Figuras 2 e 3.

 


Figura 2: Simulação temporal do *timer*.

 


Figura 3: Simulação temporal do controlador principal.

Por fim, nota-se que a implementação completa, descrita tal como no código especificado na seção anterior, atende ao comportamento esperado para o semáforo, como é denotado na Figura 4, em que se é possível ver a transição de estados da máquina após a subida do *SENSOR1s*. É possível visualizar a mudança dos valores da saída dos semáforos, cujas transições ocorrem conforme o intervalo de tempo especificado pela entrada da máquina de estado finito.

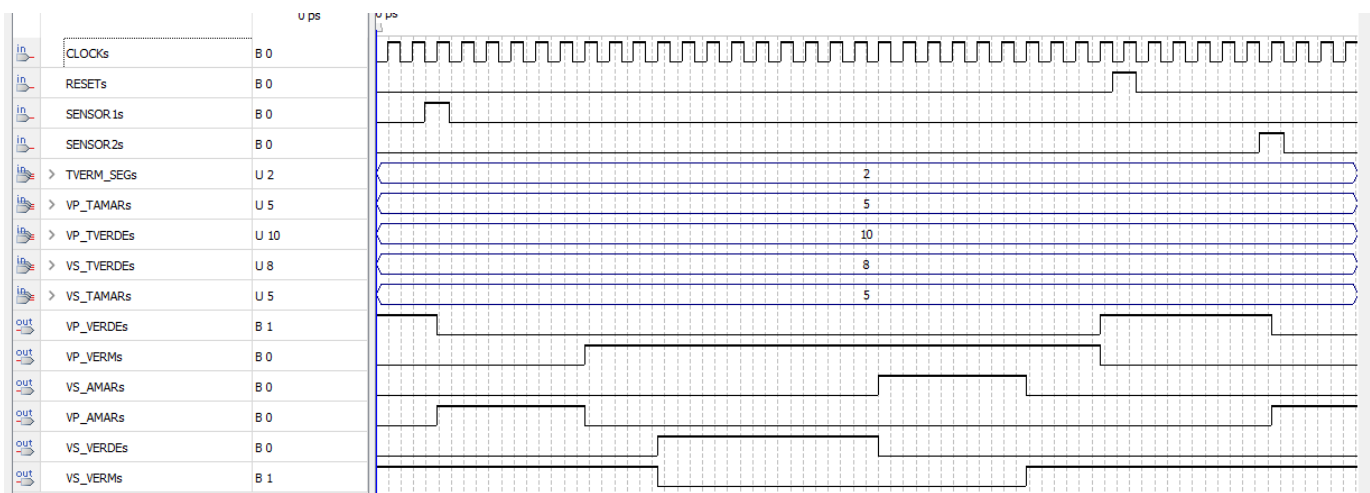


Figura 4: Diagrama de temporização para o semáforo completo.